 



(DCBA)₂



C'est un compteur modulo 16.

retard de propagation

 Il existe deux types de retard de propagation de temps de propagation c'est le temps entre les 50% de l'entrée et les 50% de la sortie.




ex du dessus: Il y aura un retard entre A et B, B et C, C et D. A chaque fois, il faut rajouter le tps de propagation.

On peut voir apparaître des états transitoires. Ce retard cumulé est un désavantage majeur car il limite la fréquence de synchronisation de l'horloge et crée des problèmes de décodage. Le retard cumulé maximal doit toujours être inférieur à la période du signal d'horloge.

ex tps de retards de propagat° de 10 ns
 tps de propagat° totale = 40 ns

$$f_{max} = \frac{1}{40 \cdot 10^{-9}} = 25 \text{ MHz}$$


1.2) Compteurs modulo n

 



On veut un compteur modulo 10 (de 0 à 9)
 Il faut donc le remettre à 0. Il faut le faire sur le 10 car si on le fait sur le 9, il n'apparaîtra que quelques nanosec. et on ne le verra pas.

1.3) Les circuits intégrés

exemple 74LS93

 


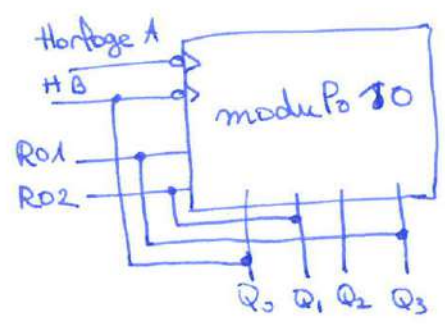 R01 et R02 remise à 0
 $R01 = R02 = 1$
 Horloge A : modulo 8
 Horloge B : modulo 16



exemple d'application

↳ compteur décimale

 

B
0000
⋮
0001
⋮

A
0000
⋮
1001
0000
⋮


C'est ce qu'on utilise dans les chronomètres avec un compteur modulo 10 et un modulo 6

II / Compteur synchrone

Les compteurs synchrones permettent d'une part de déterminer les états transitoires et d'autre part de rendre possible l'exécution d'un cycle quelconque. Même horloge pr ttes les bascules

2.1) Exemple d'un compteur binaire synchrone de 3 bits

Horloge	Q ₂	Q ₁	Q ₀
état initial	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

 


Q_1 change d'état à chaque front descendant de Q_0

2.2) Compteur réversible

C'est un compteur décompteur ($0 \rightarrow 7$ puis $7 \rightarrow 0$)

En comptage ou en décomptage, Q_0 change à chaque front d'horloge.

comp / décomp

 


$$Q_1: J_1 = K_1 = Q_0 \text{ comp} + \bar{Q}_0 \text{ décomp}$$

$$Q_2: J_2 = K_2 = Q_0 Q_1 \text{ comp} + \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \text{ décomp}$$

2.3) Conception de compteur synchrone

3.3.1) Diagramme des états

 

2.3.2) Table des états suivants

états présents			états suivants		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0

2.3.3) Table de transition des bascules

J	K	Q_{t+1}	$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	J	K
0	0	Q_t	0 \rightarrow 0	0	ϕ ← indifférent
0	1	0	0 \rightarrow 1	1	ϕ
1	0	1	1 \rightarrow 0	ϕ	1
1	1	\bar{Q}_t	1 \rightarrow 1	ϕ	0

2.3.4) Equations Logiques

$Q_2 Q_1$	J_0	
	0	1
00	1	ϕ
01	0	ϕ
11	1	ϕ
10	0	ϕ

$Q_2 Q_1$	K_0	
	0	1
00	ϕ	0
01	ϕ	1
11	ϕ	0
10	ϕ	1

$$J_0 = Q_2 Q_1 + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 = \bar{Q}_2 \oplus Q_1$$

$$K_0 = \bar{Q}_2 Q_1 + Q_2 \bar{Q}_1 = Q_2 \oplus Q_1$$

J_1	0	1
	00	0
01	ϕ	ϕ
11	ϕ	ϕ
10	0	0

K_1	0	1
	00	ϕ
01	0	0
11	0	1
10	ϕ	ϕ

$$J_1 = \bar{Q}_2 Q_0$$


$$K_1 = Q_2 Q_0$$

J_2	0	1
00	0	0
01	1	0
11	ϕ	ϕ
10	ϕ	ϕ

K_2	0	1
00	ϕ	ϕ
01	ϕ	ϕ
11	0	0
10	1	0

$$J_2 = Q_1 \bar{Q}_0$$

$$K_2 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

 

exemple 2 On prend comme contrainte $J = K$

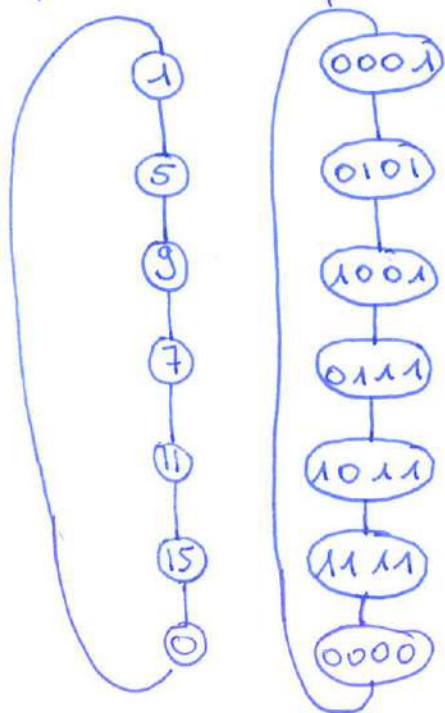


table des états suivants

$Q_3 Q_2$ / $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0001	0101	ϕ	ϕ
01	ϕ	1001	1011	ϕ
11	ϕ	ϕ	0000	ϕ
10	ϕ	0111	1111	ϕ

$$J_0 = K_0 = \overline{Q_0} + Q_2 Q_3$$

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	0	ϕ	ϕ
01	ϕ	0	0	ϕ
11	ϕ	ϕ	1	ϕ
10	ϕ	0	0	ϕ

$$J_1 = K_1 = Q_2 Q_3 + Q_3 \overline{Q_1}$$

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	ϕ	ϕ
01	ϕ	0	0	ϕ
11	ϕ	ϕ	1	ϕ
10	ϕ	1	0	ϕ

$$J_2 = K_2 = Q_0$$


$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	1	ϕ	ϕ
01	ϕ	1	1	ϕ
11	ϕ	ϕ	1	ϕ
10	ϕ	1	1	ϕ

$$J_3 = K_3 = Q_2 + Q_3 \overline{Q_1}$$

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	ϕ	ϕ
01	ϕ	1	1	ϕ
11	ϕ	ϕ	1	ϕ
10	ϕ	1	0	ϕ

III / Compteurs montés en cascade


CVAL = 1 le compteur fonctionne (entrée de validation)
 CVAL = 0 le compteur ne fonctionne pas

 

exemple 2

On conçoit un compteur avec une séquence tronquée

$$\begin{array}{r}
 2^{16} \text{ sorties (4 compteurs)} = 65\ 536 \\
 \text{modulo } 40\ 000 \quad \underline{-40\ 000} \\
 \hline
 25\ 536 = 63\text{C0}]_{16}
 \end{array}$$

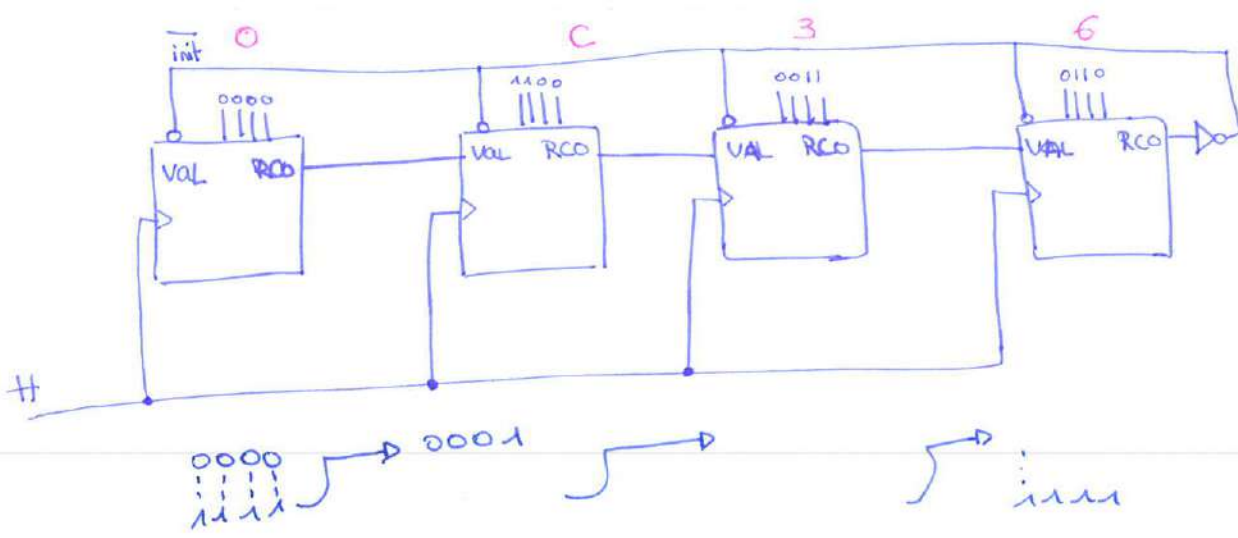


Chapitre IV : des mémoires

I / Généralités et définitions

Un ordinateur a deux caractéristiques essentielles :

- vitesse d'exécution
- capacité de mémoire

1.1) Hiérarchie des mémoires

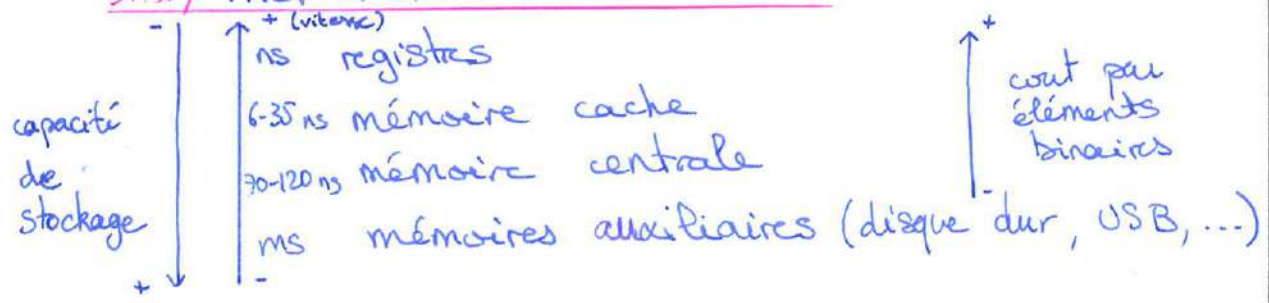

1.2) Organisation des informations

bits
octets (multiple de 8 bits)
mots (multiple d'octets)

↳ adresse

emplacement d'une unité de donnée

↳ capacité mémoire


correspond au n° d'info que peut contenir la mémoire
kilo octets : 1024 octets = 2^{10} octets K_0

méga octets : 2^{20} octets Mo
 giga octets : 2^{30} octets Go
 téra octets : 2^{40} octets To

512 Mega mots de 16 bits

$2^9 \times 2^{20}$ mots de 16 bits

2^{29} mots de 16 bits

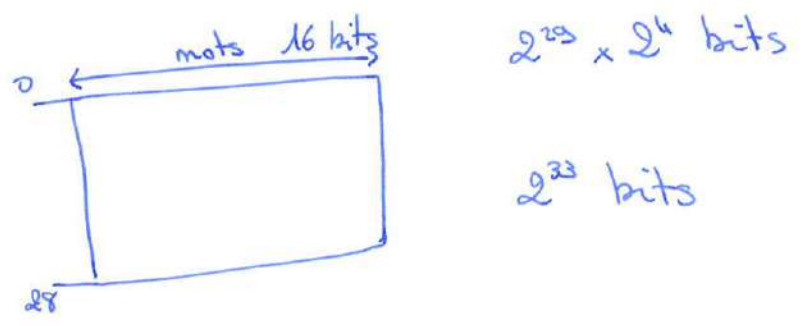

↳ temps d'accès

tps qui s'écoule entre le lancement d'un opérat° d'accès (lecture ou écriture) et son accomplissement

mémoires RAM, ROM, registres ns
 et fréquence = $\frac{1}{\text{tps d'accès}}$

↳ bande passante de la mémoire

$$B_p = n \times f$$

↑
nb bit de données

↳ volatilité

caractérise la permanence d'une info de la mémoire.

Une mémoire volatile a besoin d'un apport extérieur pr conserver la mémoire.

↳ différents types d'accès mémoire

accès séquentiel \Rightarrow le \oplus (ant
(bande magnétique)


accès direct \Rightarrow par @

accès semi-séquentiel \Rightarrow combinaison
des deux accès précédents
(disque magnétiques)

accès par contenu \Rightarrow mémoire
cache

identifié par clé

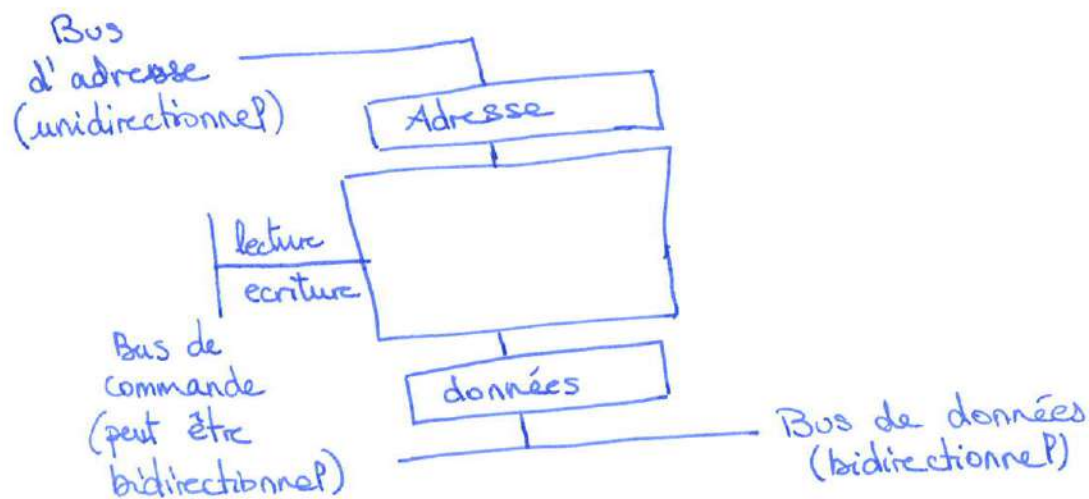II / Mémoire centrale : mémoire à semi-conducteurs




mémoire vive = RAM
Random Access Memory

mémoire morte = ROM
Read Only Memory

III / des mémoires vives (RAM)

RAM statique et RAM dynamique
(cache) (centrale)


3.1) SRAM

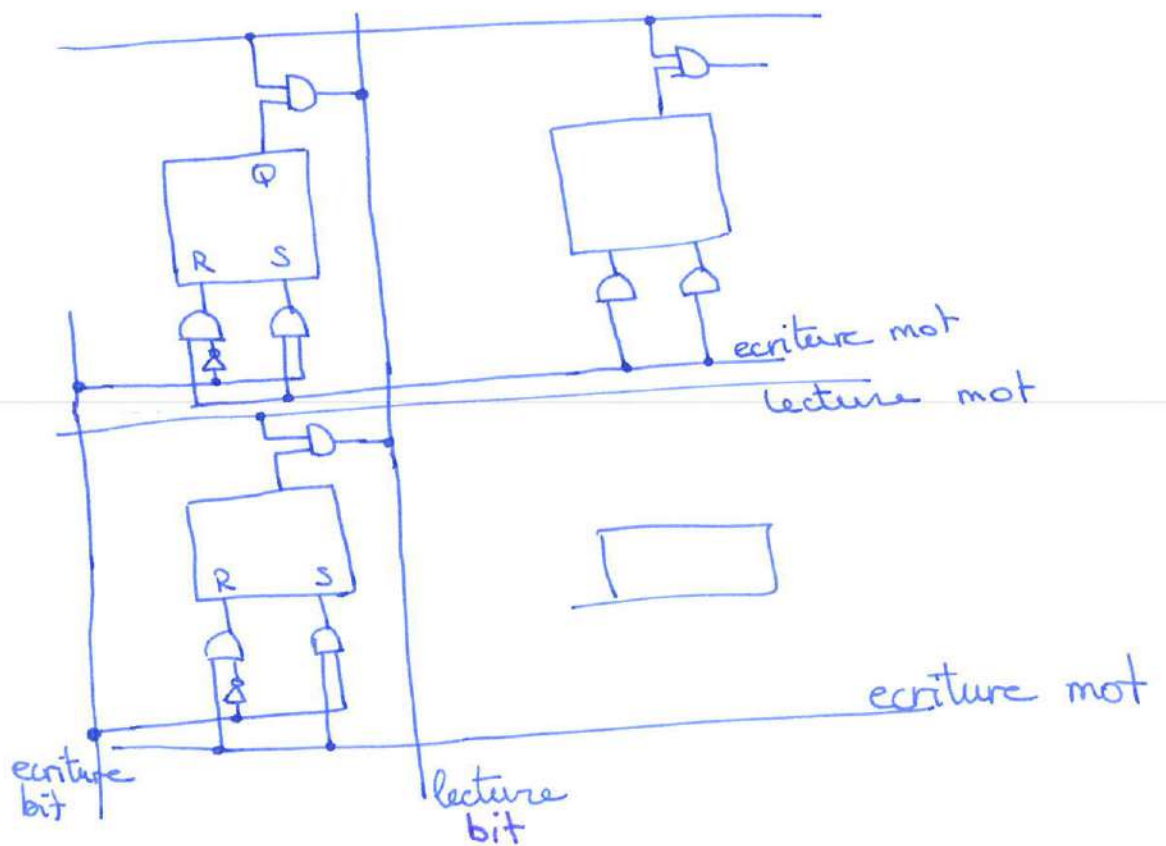

 3.2) Mémoire vive dynamique DRAM

stocke données ds condensateur
 avantage : simplicité, permet de construire
 de gd tableau à cout faible

inconvenient : on doit rafraîchir les données
 régulièrement



*rangée niveau haut
 transistor conduit
 condensateur décharge
 *rangée 0 condensateur
 garde la valeur
 (interrupteur ouvert)

IV/ Mémoires mortes


↳ ROM : mémoire programmée par le fournisseur

↳ PROM : programmable qu'une seule fois
 par l'utilisateur

↳ EPROM : mémoire programmable par l'utilisa-
 teur

exemple

Brochage et fonctionnement

 


2^{13} addresses et
8 bits de données


$$2^{13} \times 2^3 = 2^{16} \text{ bits}$$

V / Extension de la mémoire

5.1) Extension de la longueur du mot

 


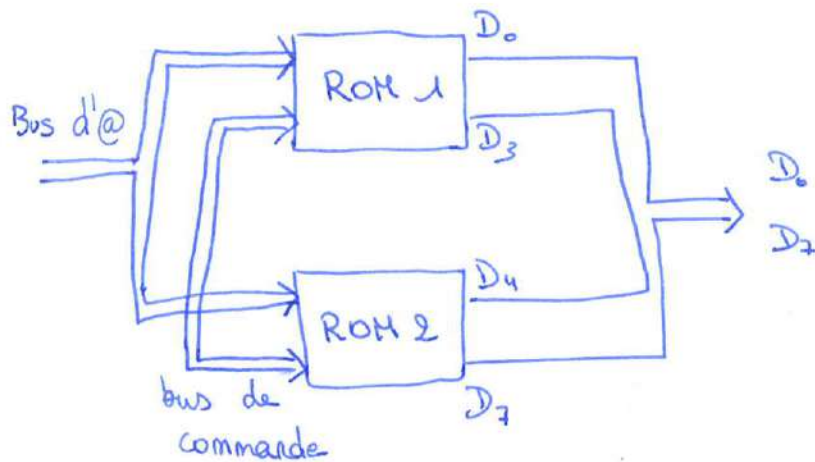En cherhe à obtenir une longueur de 8 bits



5.2) Extension de la capacité de mots

2 mémoires RAM de $1M \times 8$ a obtenir $2M \times 8$

 

Chapitre V: Introduction aux micro-contrôleurs

Utilisé dans l'électroménager, ds l'automobile
informatique industrielle \Rightarrow milieu entre informatique
et électronique.

d'architecture interne de ce micro-contrôleur (68HC11)

↳ Unité centrale

↳ Mémoire

- RAM

- ROM

- EEPROM

↳ Compteur/timer de 16 bits

↳ 38 entrées/sorties logiques

↳ Une liaison série asynchrone SCI

↳ Une liaison série synchrone SPI

↳ Un convertisseur analogique/numérique

II/Modèle de programmation

1.1) Registres de l'unité centrale

↳ 2 accumulateurs A et B de 8 bits
construct^{os} logiques et arithmétiques

ou ↳ 1 accumulateur $D = A + B$
↳ 16 bits

exemple A B A Accum A + Accum B \Rightarrow Accum A

↳ 2 registres d'index X et Y de 16 bits
utilisés comme pointeur

" en adressage indexé

↳ Compteur ordinal : PC
(compteur qui pointe sur chaque instruct^o)

↳ Pointeur de pile : SP
(pointe sur la 1^o @ libre de la pile)

Remarque: - interruption matérielle ou logicielle

interruption matérielle \Rightarrow vient d'un périphérique qui demande la main à l'ordi
l'ordi va contrôler si interruption
⊕ prioritaire
si non traite interruption puis revient au programme initial.

timer programmer en interruption

2 broches externes d'interruption

1.2) des signaux disponibles

↳ les ports et autres sorties (7)

→ ports unidirectionnels

Port B en sortie

Port E en entrée

→ ports bidirectionnels

programmation à l'aide d'un

registre DDR_L 
8 bits

DDR_D \$42

$\text{PD6} = \text{PD1} = 1$

//: hexa-décimale

à nous de programmer si
Sortie ou entrée