
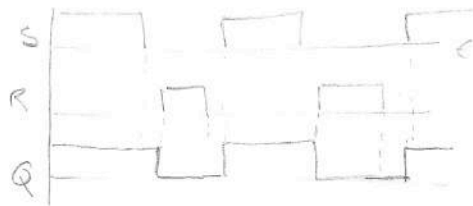


Ex 1

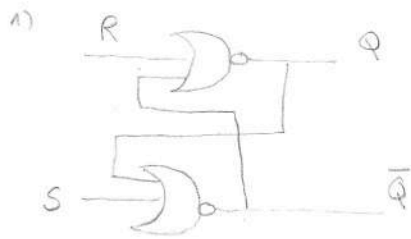


S	R	Q
0	0	mémoire
0	1	0
1	0	1
1	1	interdit


2) quand $R = S = 1 \rightarrow$ interdit car $Q = \bar{Q} = 0$ contradictoire

le circuit entre dans un état métastable = sorties prennent des valeurs inconnues

3) bascule $\bar{R}\bar{S}$

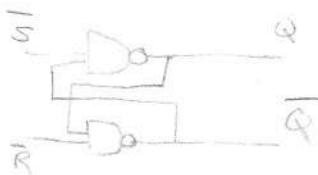


\bar{R}	\bar{S}	Q
0	0	interdit
0	1	0
1	0	1
1	1	mémoire

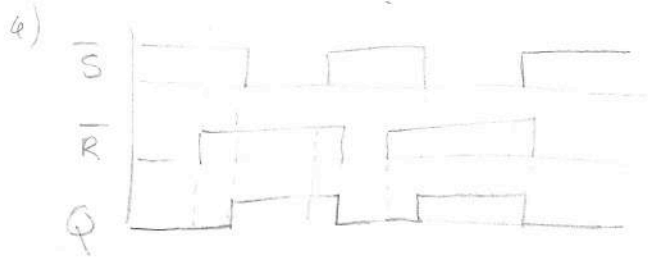


5) $\bar{R} = \bar{S} = 0 \rightarrow$ interdit car $Q = \bar{Q} = 1$


Ex 2

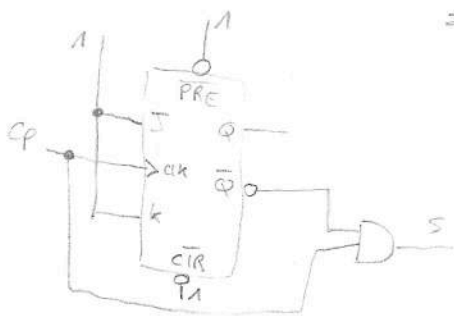


alors au signal en S quand Cp reçoit 8 impulsions $\hat{=} \epsilon = 0 \quad Q = 1$

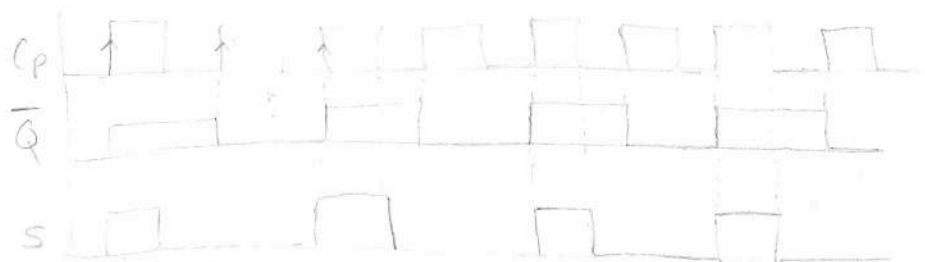


Ex 3

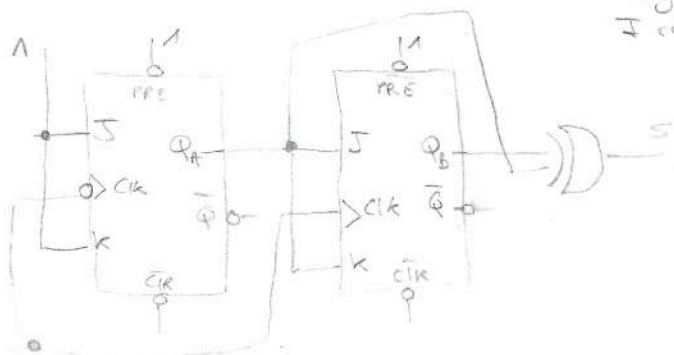

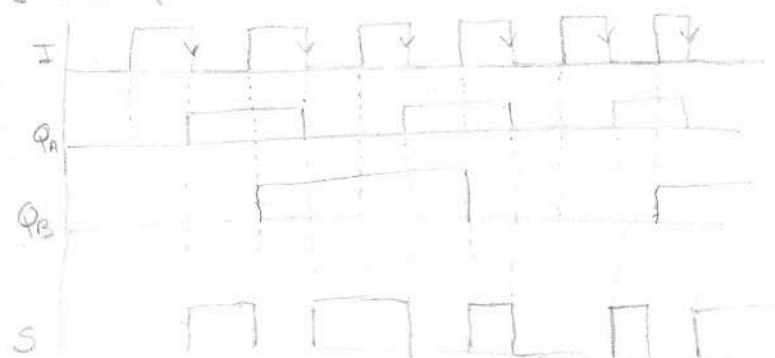signal en S
I reçoit 6 impulsions $\hat{=} \epsilon = 0 \quad QA = QB = 0$



fonctionnement?

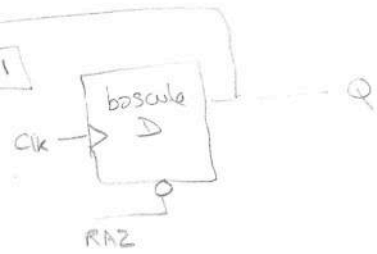


si RAZ = 0 → Q = 0

sinon dépend de CLK


→ si CLK = ↑, $Q_{E+1} = \bar{T}Q_E + T\bar{Q}_E$

si t = 0 ⇒ $Q_{E+1} = Q_E$


si t = 1 ⇒ $Q_{E+1} = \bar{Q}_E$

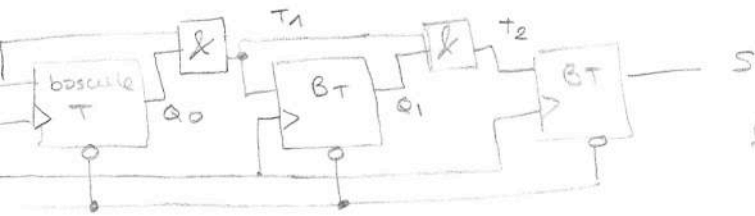

fonctionnement? en f° de T_0

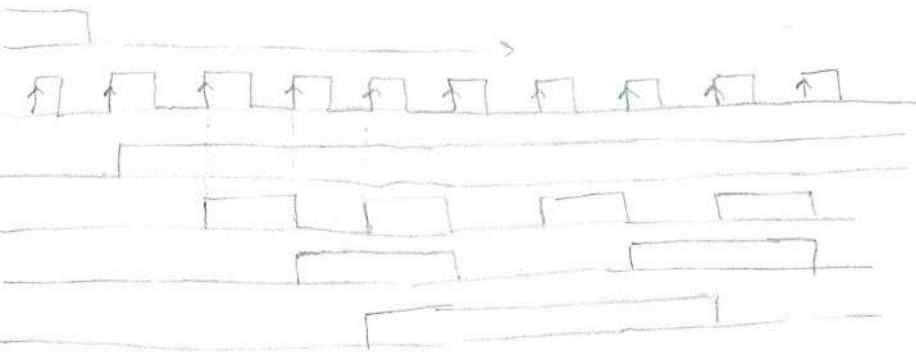

TD2

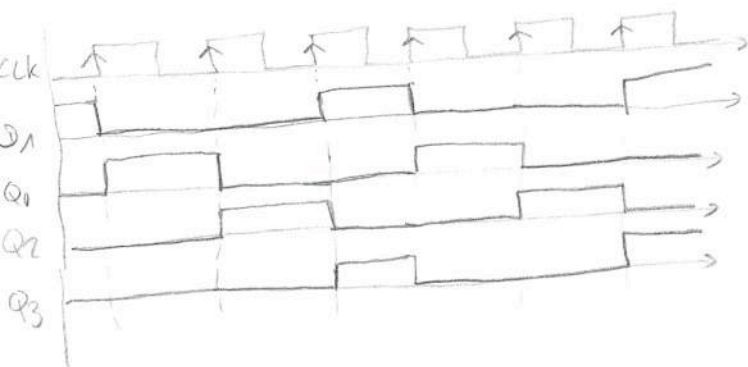

CLK	Q
↑	D
↓	Q_{E-1}


$$Q_1 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2 = \overline{Q_1 + Q_2}$$

Q_3	Q_2	Q_1
0	0	1
0	1	0
1	0	0
0	0	1
0	1	0
1	0	0

états
1 → 2 → 4

cycle

Ex2

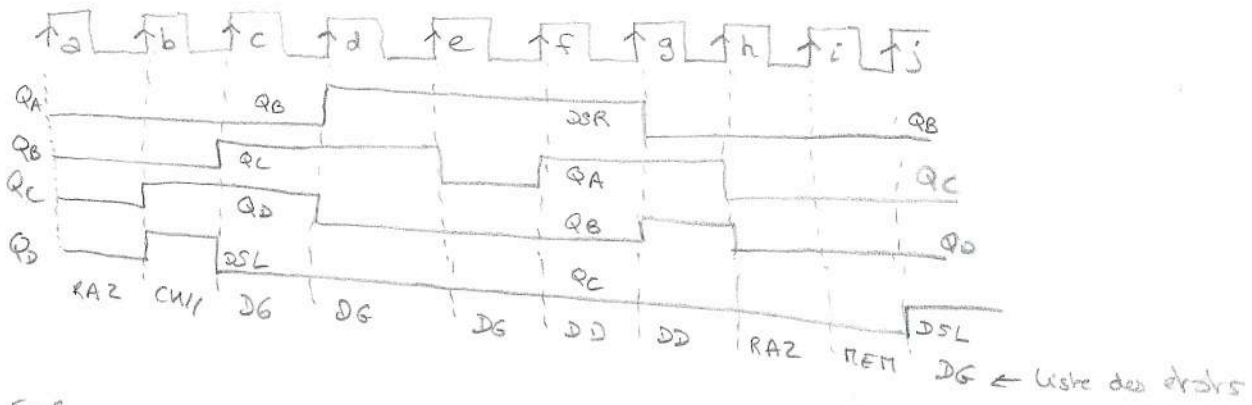


Ex3

QD	QC	QB	QA	Q110	RCO
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	2	0
1	1	1	1	5	0
0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	13	0
1	1	1	0	14	0
1	1	1	1	15	0
0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	13	0



TD3:

Ex 4

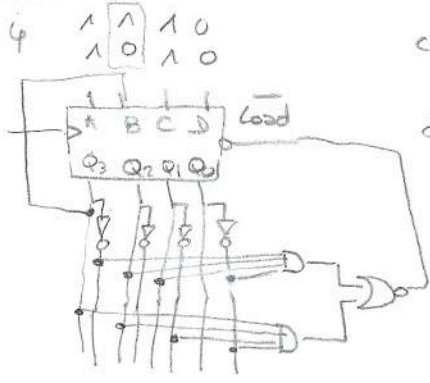

compteur
0 → 6

détecter $6_{10} = (0110)_2 \Rightarrow \text{charger } (10)_{10} = (1010)_2$


$$\hookrightarrow (6) = \bar{Q}_A Q_B Q_C \bar{Q}_D$$

$12_{10} = (1100)_2 \Rightarrow \text{charger } (14)_{10} = (1110)_2$

$$\hookrightarrow (12) = Q_A Q_B \bar{Q}_C \bar{Q}_D$$

$$\bar{Load} = \bar{Q}_A Q_B Q_C \bar{Q}_D + Q_A Q_B \bar{Q}_C \bar{Q}_D$$


TD4

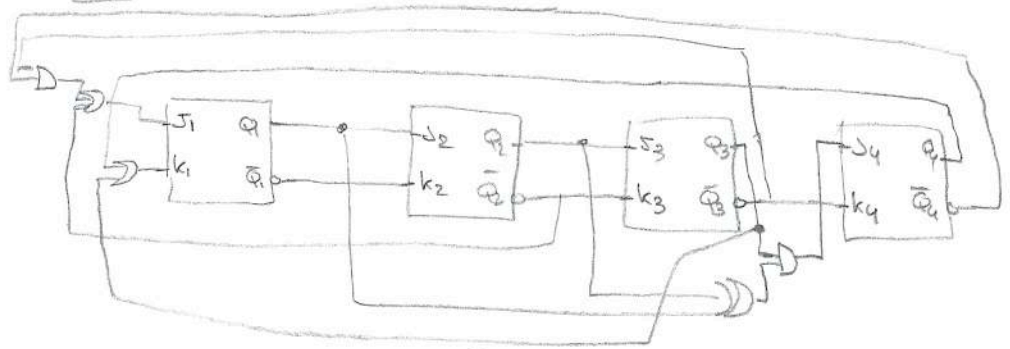

$$J_4 = \bar{Q}_1 Q_2 Q_3 + Q_1 \bar{Q}_2 Q_3$$


$$= Q_3 (\bar{Q}_1 Q_2 + Q_1 \bar{Q}_2)$$

$$= Q_3 (Q_1 \oplus Q_2)$$

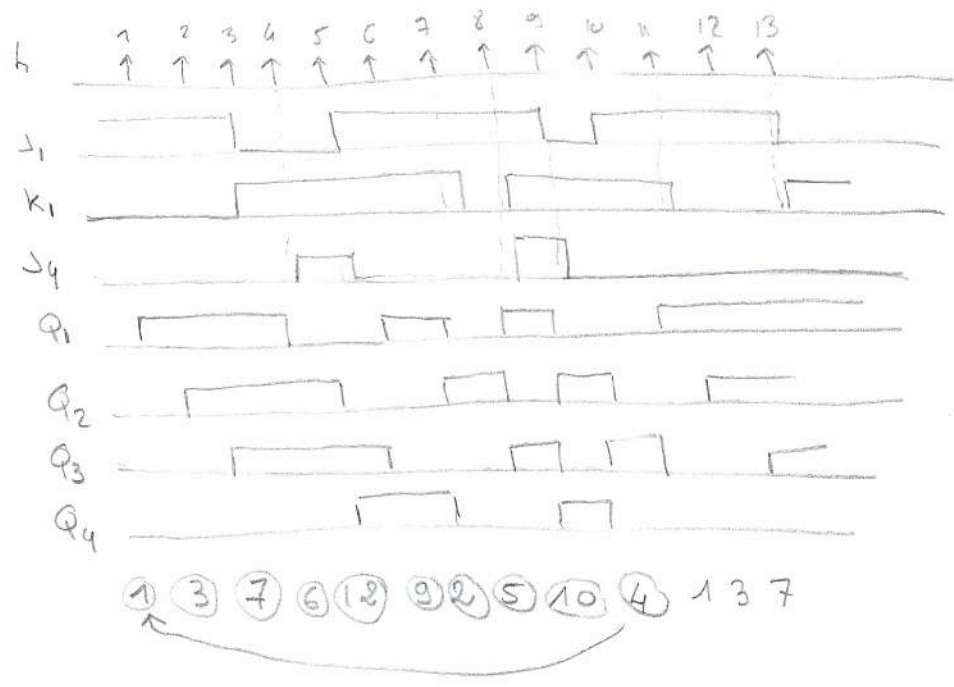

Ex 2

1)

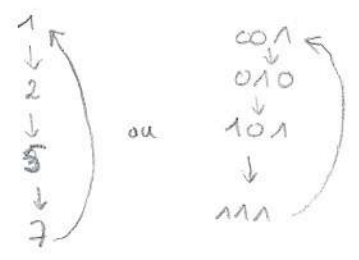

2)

Etat présent	Etat suivant
001	010
010	101
101	111
111	001

3) Table

de bascule JK

Q	Q*	J	k
0	0	0	d
0	1	1	d
1	0	d	1
1	1	d	0

d = don't care

4) EP

E.S

Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₁ *	Q ₂ *	Q ₃ *
0	0	1	J ₁ k ₁	J ₂ k ₂	J ₃ k ₃
0	1	0	0,d	1,d	d,1
1	0	1	1,d	d,1	1,d
1	0	1	d,0	1,d	d,0
1	1	1	d,1	d,1	0,0

J₁

Q ₃ \ Q ₁ Q ₂	00	01	11	10
0	x	1	x	x
1	0	x	x	x

J₁ = Q₂

J₃

Q ₃ \ Q ₁ Q ₂	00	01	11	10
0	x	1	x	x
1	x	x	x	x

J₃ = 1

k₁

Q ₃ \ Q ₁ Q ₂	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1	x	x	1	0

Q₂ = k₁

k₃

Q ₃ \ Q ₁ Q ₂	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1	1	x	0	0

k₃ = Q₁

J₂

Q ₃ \ Q ₁ Q ₂	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1	1	x	x	1


J₂ = 1

k₂


Q ₃ \ Q ₁ Q ₂	00	01	11	10
0	x	1	1	x
1	x	x	1	x

k₂ = 1

5)

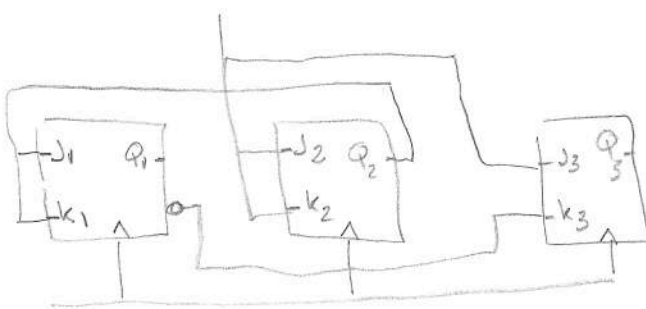


Ex 3

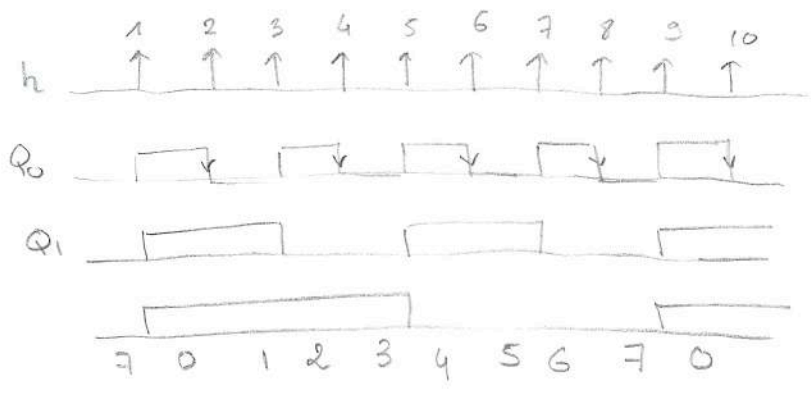

$t_p = 8 \text{ ns}$

De t_p le plus long \rightarrow les 3 bascules changent d'etat $\Rightarrow T_p = 3 \times 8 = 24 \text{ ns}$

Ex 4

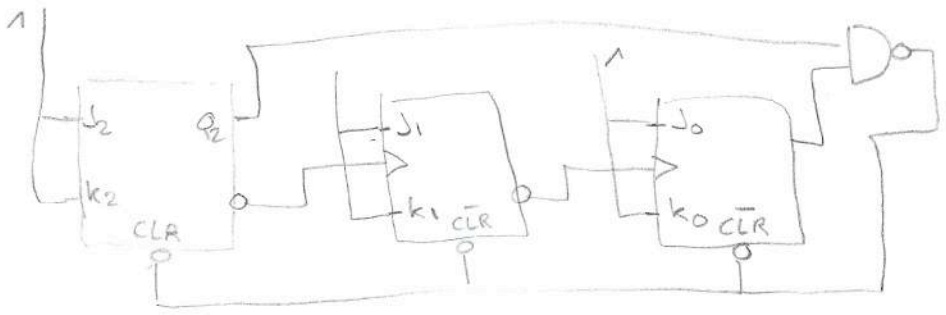

$\overline{CLR} = \overline{Q_2 Q_0}$

TD 5

Ex 1 $2^2 \times 2^{12} = 4 \times \text{FFF}$

$2^2 =$

$16k_0 = 2^{14} = 4 \times 16^3 = 3 \text{FFF}_{16}$

$\Rightarrow \Pi_1 = 2000 \rightarrow 5 \text{FFF}$

$8k_0 = 2^3 \times 2^{10} = 2 \times 16^3 = 1 \text{FFF}_{16}$

$\Rightarrow \Pi_2 = 8000 \rightarrow 9 \text{FFF}$

$4k_0 = 2^2 \times 2^{10} = 2^{10} = \text{FFF}_{16}$

$\Rightarrow \Pi_3 = A000 \rightarrow A \text{FFF}$

$2^{10} \times 2^1 = 2 \text{FFF}$

Π_i	Adresse (16)	A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	...	A_0
Π_1	2000	0	0	1	0	0		0
	5FFF	0	1	0	1	1		1
Π_2	8000	1	0	0	0	0		0
	9FFF	1	0	0	1	1		1
Π_3	A000	1	0	1	0	0		0
	AFFF	1	0	1	0	1		1

30

$$\overline{S_{\pi 1}} = \overline{A_{15} \overline{A_{14}} A_{13}} + \overline{A_{15} A_{14} \overline{A_{13}}} = \overline{A_{15} (\overline{A_{14}} A_{13} + A_{14} \overline{A_{13}})} = \overline{A_{15} (A_{14} \oplus A_{13})}$$


$$\overline{S_{\pi 2}} = \overline{A_{15} \overline{A_{14}} \overline{A_{13}}} = \overline{A_{15}} + A_{14} + A_{13}$$

$$\overline{S_{\pi 3}} = \overline{A_{15} \overline{A_{14}} A_{13} \overline{A_{12}}} = \overline{A_{15}} + A_{14} + \overline{A_{13}} + A_{12}$$


Ex 2

Ad 16 bits
 dom 8 bits

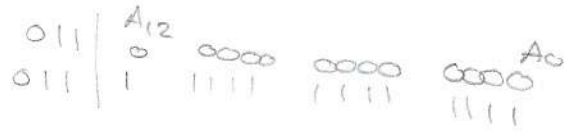
Mem 2ko 6000 → 7FFF
 $8ko = 2^3 \times 20^{10} = 2^{13}$


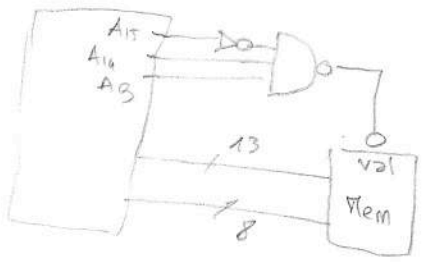
$$\overline{S_{\pi}} = \overline{A_{15} A_{14} A_{13}}$$



2)

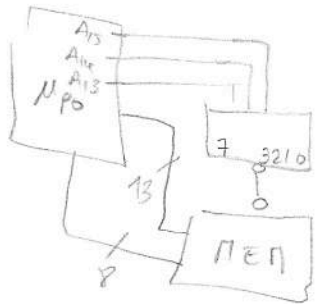

Ex 3

1) A₀ → A₁₀ = entrée → 2¹¹ mots = 2¹⁰ × 2¹ = 2 kmots = 2 kmots × 16 bits/mot = 32 kbits
 1 mot = 16 bits
 → signal. R/W → RAM

2) μp. adresse → 16 bits

$$A_{15} \overline{A_{14}} A_{13} = 101 \quad A_{12} = 1 \quad 000$$

$$A_{11} = 0 \quad 7FF$$

Zone adressée par μp { B000
 B7FF

3) Ad 53)₁₀ = 48 + 5 = 35₁₆

$$\begin{array}{r} B\ 000 \\ +\ 35 \\ \hline B\ 035 \end{array}$$

4) 72₁₀ = 64 + 8 = 48₁₆ ⇒ ad = B048

44₁₀ = 32 + 12 = 2C₁₆ ⇒ 002C

TDSEx 4

1) 1 kmot 1 mot = 8 bits
capacité 1 kmot $\times \frac{8 \text{ bits}}{\text{mot}} = 8 \text{ kbit}$

2) $(06A3)_{16}$ $A_{15} \rightarrow A_0 \Rightarrow 16 \text{ bits d'@}$

$A_{15}A_{14}A_{13}A_{12} = 0000 \Rightarrow$ ← poids du Octet $C = 0$

$A_{11} = 0 \Rightarrow B = 0$

$A_{10} = 1 \Rightarrow A = 1$

module 1 octet $(675)_{10}$

$\overbrace{0000011010100011}$
modulo octet

$$(2A3)_{16} = 2 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 512 + 160 + 3 = (675)_{10}$$

$$1 \text{ ko} = 2^{10} \Rightarrow 000 \rightarrow 3FF$$

$$\pi_0 @ 0000 \rightarrow 03FF$$

$$\pi_1 @ 0400 \rightarrow 07FF$$

$$\pi_2 @ 0800 \rightarrow 0BFF$$


$$\pi_3 @ 0C00 \rightarrow 0FFF$$

TDGEx 1

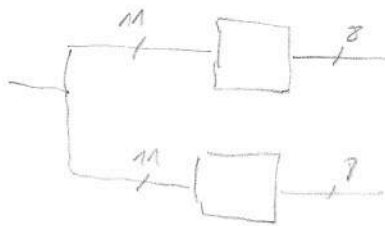1) bus de 16 bits

$$2 \text{ ko} \times \frac{8 \text{ bits}}{\text{mot}} = 16 \text{ kbit}$$

$$2 \text{ ko} = 2^1 \times 2^{10} = 2^{11} \text{ octets} \Rightarrow \text{bus d'@ de 11 bits}$$



1 mot = 16 bits

$$2 \text{ kmots} \times \frac{16 \text{ bits}}{\text{mot}} = 32 \text{ kbits}$$

2) 8 ko \Rightarrow 1 mot = 8 bits

$$8 \text{ ko} = 2^3 \times 2^{10} = 2^{13} \text{ octets}$$


$$2 \frac{\text{ko}}{\text{baudier}} \times 4 \text{ baudiers} = 8 \text{ ko}$$

$A_{12} \rightarrow A_0$

$A_{12}A_{11}$ utilisés pour sélectionner un baudier
ou octet

$A_{10} \rightarrow A_1$
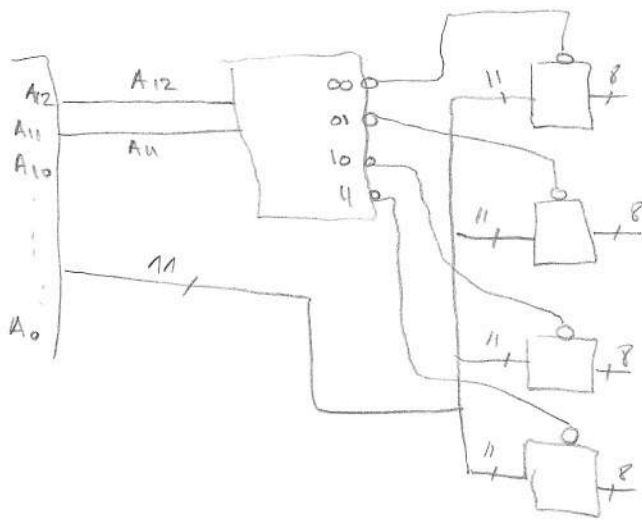
$$8 \text{ koctet} \times \frac{8 \text{ bits}}{\text{octet}} = 64 \text{ kbit}$$



3) 8 kmot \rightarrow 1 mot = 16 bits
 $8k = 2^3 \times 2^{10} = 2^{13}$ bits @
 $2k_0 = 2^4$ bits @
 $8 \text{ kmot} \times \frac{2 \text{ octets}}{\text{mot}} = 16 k_0 \rightarrow 8 \text{ bannes}$

Ex 2

1) 2ko/bannes

$2k_0 = 2^1 \times 2^{10} = 2^{11}$ octets

$\Rightarrow 000 \rightarrow 7FF$

@ 4000 \rightarrow 47FF PROM₁

@ 4800 \rightarrow 4FFF PROM₂

@ 5000 \rightarrow 57FF PROM₃

@ D800 \rightarrow DFFF RAM₁

@ E000 \rightarrow E7FF RAM₂


@ E800 \rightarrow EFFF RAM₃

@ F000 \rightarrow F7FF RAM₄

@ F800 \rightarrow FFFF RAM₅

$\frac{6k_0}{2k_0/\text{bannes}} = 3 \text{ bannes PROM}$

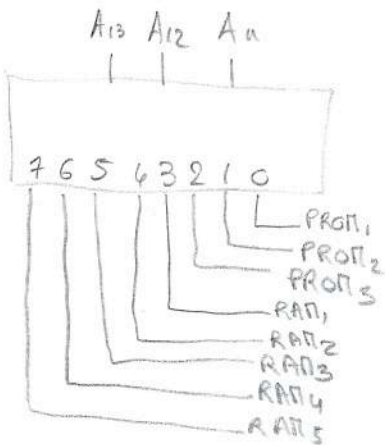$\frac{10k_0}{2k_0/\text{bannes}} = 5 \text{ bannes RAM}$



4000	01 000	} PROM
4800	01 001	
5000	01 010	
3800	11 011	} RAM
	11 100	
	11 101	
	11 110	
	11 111	

Ex 3

1) PRAM - $A_{11} \rightarrow A_0 \Rightarrow 12 \text{ bits d'@} \Rightarrow 2^{12} \text{ adresses} = 2^2 \times 2^{10} = 4 \text{ kmots}$
 $000 \rightarrow \text{FFF}$

RAM: $A_{10} \rightarrow A_6 \rightarrow 11 \text{ bits d'@} \Rightarrow 2^1 = 2^{10} \times 2 = 2 \text{ kmot}$
 $000 \rightarrow \text{FFF}$

contrôleurs $A_1 A_0 \Rightarrow 2^2 \rightarrow 0 \rightarrow 3$

2) Processeur génère $A_{15} \rightarrow A_0$

PRAM

A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	...	A_0
1	1	1	x	0	...	0
				1	...	1

Selon A_{12} on a 2 possibilités

Si $A_{12} = 0 \Rightarrow \text{E000} \rightarrow \text{EFFF}$

Si $A_{12} = 1 \Rightarrow \text{F000} \rightarrow \text{FFFF}$

RAM

A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	...	A_0
0	0	0	x	x	0	...	0
				1	...		1

Selon A_{11} et A_{12} on a 4 possibilités

Si $A_{12} A_{11} = 00 \Rightarrow 0000 \rightarrow 07FF$

01 $\Rightarrow 0800 \rightarrow 0FFF$

10 $\Rightarrow 1000 \rightarrow 17FF$

11 $\Rightarrow 1800 \rightarrow 1FFF$

contrôleurs

A_{15}	A_{14}	A_{13}	A_{12}	A_{11}	A_{10}	A_9	A_8	A_7	A_6	A_5	A_4	A_3	A_2	A_1	A_0
1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0

Selon $A_{12} \rightarrow A_2$ on a 2^{11} possibilités = 2048

$0000 \rightarrow 9FFF$

Ex 4

$77/8$ 1 élément = 16 bits

$2^{11} = 2^1 \times 2^{10} \times 2^{10} = 2^{21}$ octet adresses

@ $0/10$ 1^{er} élément

$2/10$ 2^{er} élément

...

10 6^{er} élément

\Rightarrow adresse 6^{er} élément = $77/8 + 10/16$

$10/10 = 12/8 = A/16$

$77/8 = 3F/16 = 7 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 63/16$

77
12

111/8

63 octet précédent

donc @ 6^{er} élément = $ad(i+10)$

3) $2^{11} = 11 \text{ mot} \times \frac{2 \text{ oct}}{1 \text{ mot}} = 22 \text{ mot} \times \frac{1 \text{ octet}}{\text{mot}} = \frac{1}{2} 11 \text{ mot} \times \frac{4 \text{ oct}}{\text{mot}} = 1 \text{ mot} \times \frac{4 \text{ oct}}{\text{mot}} = 4 \text{ oct} = 32 \text{ bits}$

1 mot de 16 bits

22 mot de 8 bits

5124 32 bits